
応用情報技術者試験　テクノロジ系　#6

ハードウェア

用語集まとめ ― 過去問10回分（令和3〜7年度）で出たところを中心に

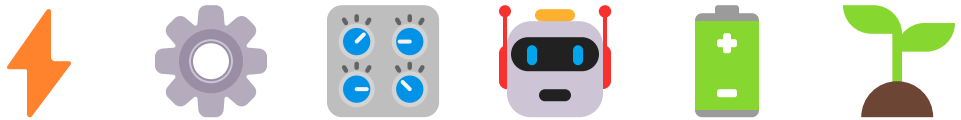

点線の下線の用語・青い過去問番号・各ページ下の「詳しく:」を押すと、参照元のサイト（e-Words／応用情報技術者試験.com）で詳しい解説が開く

全体像 シラバスの5つの項目を、そのまま5章で読む

1 電気・電子回路
オームの法則・論理ゲート・ド・モルガン・加算器・フリップフロップ・タイミングチャート

2 機械・制御
センサーとアクチュエーター・フィードバック制御・PWM・Hブリッジ・モータ・PLC

3 構成部品及び要素と実装
受動部品・ダイオード・MOS・パワー半導体・FPGA・SoC・マイコンの部品・RFID

4 論理設計
真理値表→加法標準形→論理圧縮・タイミング設計・同期式と非同期式


5 消費電力
動的と静的・DVFS・ゲーティング・間欠動作・エネルギーハーベスティング

午前での出方	
問題数	毎回 **問20〜問25 あたりで4問前後**（R7春は問18〜21）。10回で41問
同じ問題の再出題	7組。FPGA・SoC・アクチュエーター・耐タンパ性・RSフリップフロップ・LCDの番地・タイミングチャート
問題の型	**回路に0と1を入れて確かめる問題が4分の1**。残りは「この説明はどの部品か」の入れ替え

この資料の読み方：論理回路の問題は、選択肢の回路に入力を1つずつ入れれば必ず解ける。そのための表の書き方を図にした。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

4分の1は論理回路。0と1を入れて表にすれば確実に取れる

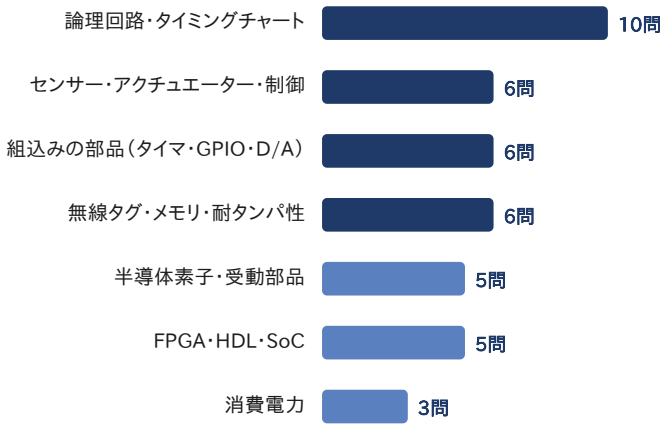

令和3年度春期〜令和7年度秋期の41問を、論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）


論点	押さえること
論理回路	NANDは「全部1のときだけ0」。チャートは区切りごとに真理値表に直す
入力と出力の部品	センサー＝物理量→電気、アクチュエーター＝エネルギー→動き。比べて決めるのはコントローラー
組込みの計算	16進数は10進数に直す。分周したクロックの1周期×カウント数
半導体	MOS＝金属・酸化物・半導体、ツェナー＝定電圧、インバータ＝直流→交流
カスタムIC	FPGAは実装後に書換え可、ASSPは分野向けの固定品、SoCは1チップ、SiPは1パッケージ
消費電力	直列の電力は電圧の比。間欠動作は「電気の量÷時間」で平均を出す

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

第1章

電気・電子回路

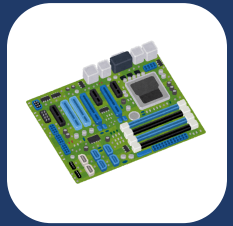電圧・電流・電力 ／ 論理ゲート ／ ド・モルガンの法則 ／ 加算器と多数決 ／ フリップフロップ ／ タイミングチャート ／ エッジの検出










詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

直列なら電流は共通で電圧を分け合う。式は V=IR と P=VI の2つ

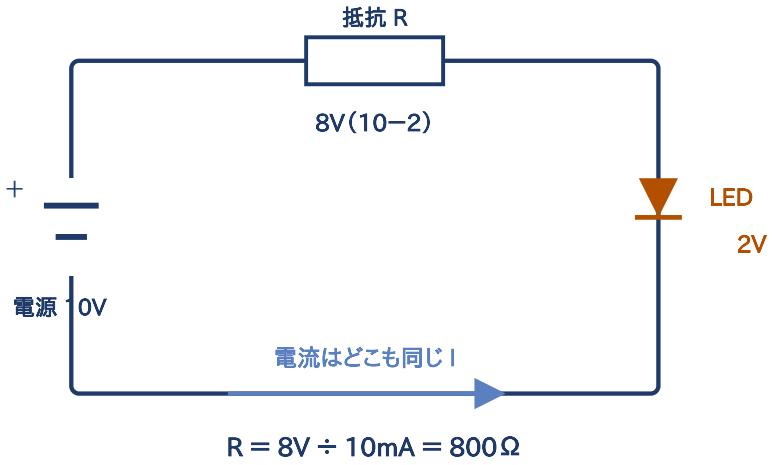


量	意味	単位
電圧 V	電気を流そうとする力（水位の差）	ボルト V
電流 I	1秒に流れる電気の量	アンペア A
抵抗 R	流れにくさ。**V=I×R**	オーム Ω
電力 P	1秒あたりの仕事。**P=V×I**	ワット W

R7秋 問20：10Vの電源・LED（2V）・抵抗の直列で、LEDの電力の割合は？電流が共通なので**電力の比＝電圧の比**。2÷10＝**20%**。残り80%は抵抗で熱になる。

交流（コンセント）はトランスで電圧を変えやすい。コンピュータの中は直流で動く。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

🧩 ゲートは「出力が1になる条件」で覚える。丸（バブル）は反転の印

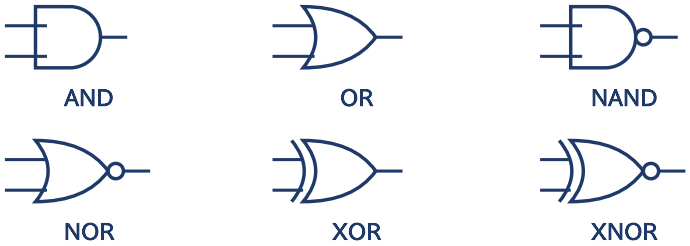


A, B →	0,0	0,1	1,0	1,1
AND	0	0	0	1
OR	0	1	1	1
NAND	1	1	1	0
NOR	1	0	0	0
XOR	0	1	1	0
XNOR	1	0	0	1

ゲート	1になるのは
AND	**全部1**のときだけ（スイッチの直列）
OR	どれか1つでも1（スイッチの並列）
NAND	どれか1つでも0。**全部1のときだけ0**
NOR	**全部0**のときだけ
XOR	2つが**違う**とき（桁上げなしの和）
XNOR	2つが**同じ**とき（一致回路）

> AND・ORの記号の出口に丸が付くとNAND・NOR。入口側に弧がもう1本あるのがXOR。**NANDだけ**（またはNORだけ）でどんな回路も作れる。

否定を外すと「・」と「＋」が入れ替わる。入力を反転したNANDはOR

R5春 問21：NANDだけで作った回路の出力Z

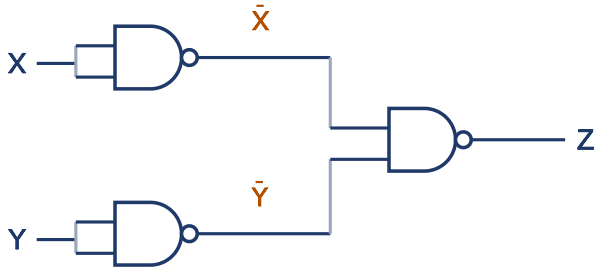

$$Z = \neg(\bar{X} \cdot \bar{Y}) = X + Y$$

2本の入力を同じ信号につないだNANDはNOTと同じ。1段目で $\bar{X}\cdot\bar{Y}$ ができ、最後のNANDでまとめると X+Y（イ）。

$$\neg(A \cdot B) = \bar{A} + \bar{B}$$
$$\neg(A + B) = \bar{A} \cdot \bar{B}$$


読み替え	意味
NAND	入力を反転したORと同じ（1つでも0なら1）
NOR	入力を反転したANDと同じ（全部0なら1）
NAND＋NAND	2段でAND・ORの2段と同じ働き（加法標準形をそのまま作れる）

上線の長さに注意。¬(X·Y) は全体を1本で反転（NAND）、$\bar{X}\cdot\bar{Y}$ は別々に反転（NOR）。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

足し算の桁上がりはAND、和はXOR。多数決は「2つずつのAND」をOR

R3秋 問22：半加算器

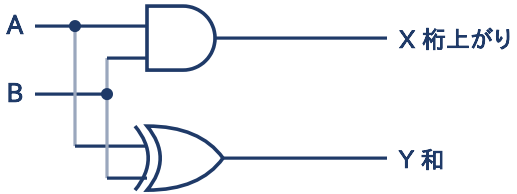

A+B	0+0	0+1	1+0	1+1
X（桁上がり）	0	0	0	1
Y（和）	0	1	1	0

下の桁からの桁上がりも足せるのが**全加算器**（半加算器2つ＋OR）。

R5秋 問23：3入力多数決回路

$$Y = A \cdot B + B \cdot C + C \cdot A$$

選択肢	1段目	まとめ	結果
ア	AND×3	OR→OR	**多数決**
イ	XOR×3	OR→OR	全部同じとき以外1
ウ	OR×3	AND→NAND	多数決の**反転**
エ	XOR×3	AND→NAND	常に1

迷ったら A=B=C=1 と A=1、B=C=0 の2通りを入れる。それだけでア以外が外れる。

一致回路は XY+$\bar{X}\bar{Y}$。4通りの入力を全部入れて確かめる

R4秋 問23：XとYが同じときだけZ=1

どの選択肢も「上＝XとY」「下＝$\bar{X}$と$\bar{Y}$」を同じ種類のゲートに入れ、3つ目のゲートでまとめる。

選択肢	ゲート	式	働き
ア	AND・AND→AND	XY・$\bar{X}\bar{Y}$	常に0
イ	OR・OR→OR	(X+Y)+($\bar{X}$+$\bar{Y}$)	常に1
ウ	NAND・NAND→NAND	**XY+$\bar{X}\bar{Y}$**	**一致（XNOR）**
エ	NOR・NOR→NOR	(X+Y)($\bar{X}$+$\bar{Y}$)	不一致（XOR）


X	Y	XY	$\bar{X}\bar{Y}$	ウのZ	エのZ
0	0	0	1	**1**	0
0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	**1**	0

NAND→NANDの2段は、AND→ORの2段と同じ（ド・モルガン）。だからウは「XYか $\bar{X}\bar{Y}$ のどちらかが1なら1」。

ア・イのように**いつも同じ値**になる回路は、1行目と4行目を入れるだけで見抜ける。

⏱️ タイミングチャートは、区切りごとに縦に読んで真理値表に直す

R6春 問21・R7秋 問22（同じ問題）

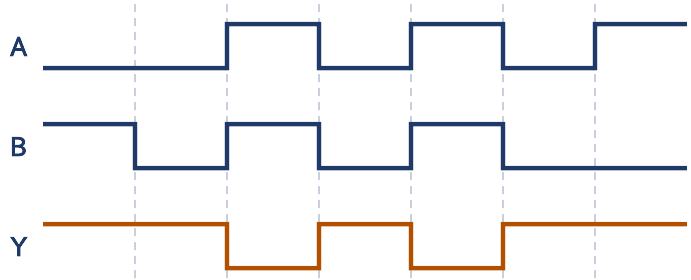

AB→Y	01→1	00→1	11→0	00→1	11→0	00→1	10→1

Yが0になるのは **A=1、B=1** のときだけ → **NAND**（ウ）。XOR・XNOR・NORは、(0,0) や (0,1) の区切りで合わない。

R6秋 問21：スイッチA・Bを直列にしたLED回路

選択肢	チャートから読める働き
ア	どちらか1でY=1 → OR（スイッチの並列）
イ	両方0のときだけY=1 → NOR
ウ	**両方1のときだけY=1 → AND**
エ	両方1のときだけY=0 → NAND

スイッチを**直列**につなぐと、両方オンのときだけ電流が流れる＝AND。並列ならOR。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

フリップフロップは出力を入力に戻して1ビットを覚える。順序回路の部品

R3春 問25・R5秋 問22（同じ問題）：X=¬(S・Y)、Y=¬(R・X)				
手順	S	R	X=¬(S・Y)	Y=¬(R・X)
はじめ	1	1	0	1
Sを0に	**0**	1	¬(0・1)=**1**	¬(1・1)=**0**
Sを1に戻す	1	1	¬(1・0)=**1**	¬(1・1)=**0**

S=R=1は「**前の状態を保持**」。Sを一瞬0にするとX=1にセットされ、戻しても **X=1、Y=0**（ウ）のまま。ANDの後ろにNOTがあるので、各ゲートはNAND。


種類	動き
RS（SRラッチ）	Sで1、Rで0を記憶。両方同時は禁止
D	クロックの**エッジの瞬間**のDを取り込んで保持。レジスタの部品
JK	RSの禁止をなくし、J=K=1で反転
T	クロックのたびに反転。**1段で2分周**
ラッチ	許可の信号が有効な**間ずっと**通す（レベル動作）

出力が今の入力だけで決まるのが**組合せ回路**（加算器・多数決・マルチプレクサ）、過去の状態も効くのが**順序回路**（フリップフロップ・カウンタ・シフトレジスタ）。

詳しく：応用情報.com 用語集 3-1 プロセッサ

🔔 押された瞬間は「今回1かつ前回0」。a·b̄ で立上りを見つける

R7秋 問21：aが今回、bが前回の値（押す=1）

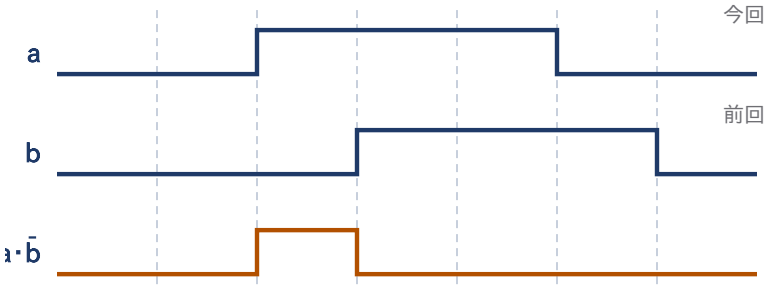

選択肢	1になるとき
ア a·b̄	**0→1（押された瞬間）**
イ ā·b	1→0（放された瞬間）
ウ a+b̄	押しっぱなしでも1
エ ā+b	放したままでも1

言葉	意味
チャタリング	機械のスイッチの接点が跳ねて、一瞬オンとオフを繰り返す。数ミリ秒あけて読み直して取り除く
クロック	回路の動きをそろえる一定周期の信号
分周	クロックを数えて周波数を整数分の1にする。16MHz÷32=0.5MHz（1周期2マイクロ秒）
デューティ比	1周期のうちオンの時間の割合（PWMで使う）
プルアップ抵抗	何もつながらない入力を1に固定して、値を定める



詳しく：応用情報.com 用語集 1-4 通信に関する理論

第2章

機械・制御

センサーとアクチュエーター ／ フィードバック制御 ／ PID ／ PWM ／ Hブリッジ ／ モータの種類 ／ 距離のセンサー ／ PLCとラダー図










詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

センサーで測り、コントローラーが決め、アクチュエーターが動かす

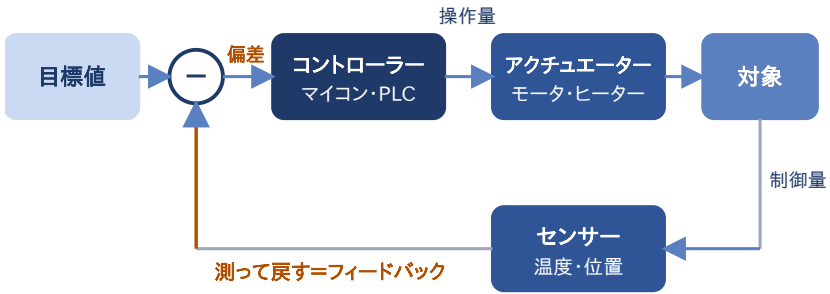

R4春 問22・R6秋 問23（同じ問題）：アクチュエーターは「エネルギー源からのパワーを、**回転・直進などの動き**に変換する」。R4秋 問20：「出力した電気信号を**力学的な運動**に変える」。

選択肢に出る説明	正体
目標と制御量を比べて操作量を出す	コントローラー
位置・温度などを検出し電気信号に	センサー
パワーを回転・直進の動きに	**アクチュエーター**
微小な電気信号を大きくする	増幅器（アンプ）
アナログ信号をデジタル信号に	A/Dコンバータ


変換の**向き**で区別する。物理量→電気がセンサー、電気→動きがアクチュエーター。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

フィードバックは結果を測って戻す。PWMはオンの割合で強さを変える

方式	しくみ
オープンループ	測らずに、決めた量だけ操作する
フィードバック（クローズドループ）	測った制御量と目標値の差（偏差）を小さくし続ける
フィードフォワード	外乱を先に測り、影響が出る前に操作を加える
シーケンス	決めた順序・条件で段階を進める（洗濯機・信号機）
PID	偏差の**比例・積分・微分**の3つで操作量を決めるフィードバック制御

PWM：周期は同じで、オンの時間（デューティ比）を変える

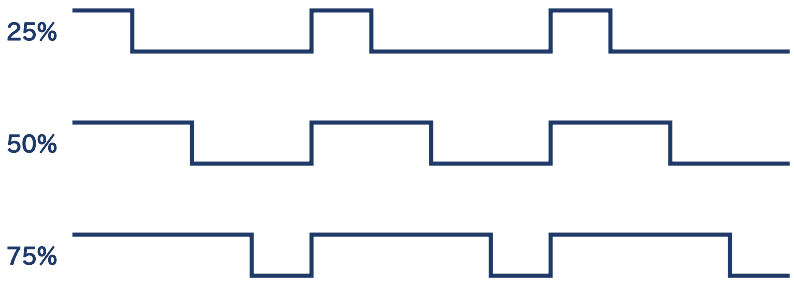


平均の電圧＝電源電圧×デューティ比。12Vで25%なら3V。電圧そのものを下げるより熱の損失が少なく、モータの速さやLEDの明るさを変えるのに使う。

詳しく：応用情報.com 用語集 1-5 計測・制御に関する理論 ／ 応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

🚗 Hブリッジは対角の2つを入れて電流の向きを決める。逆転はS3とS2

R3春 問23：＋端子→－端子で正転。逆転させる組合せは？

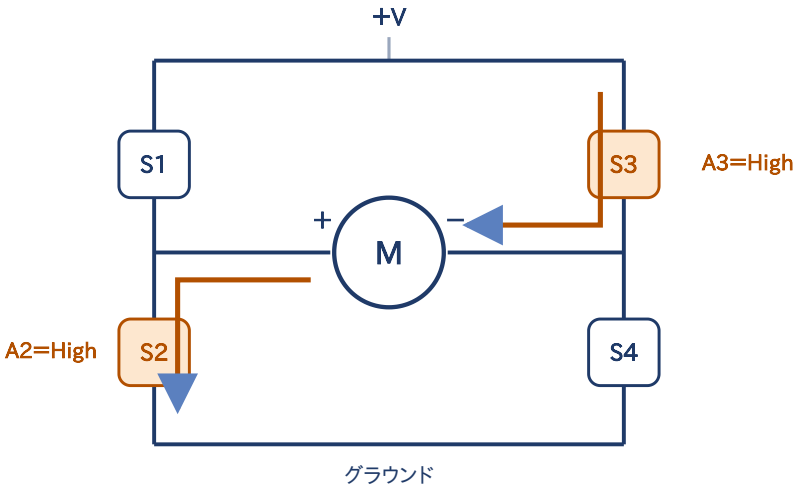

選択肢	導通するスイッチ	モータ
ア	なし	止まる
イ	S2・S4（下だけ）	電源につながらず回らない
ウ	**S2・S3**	**－→＋で逆転**
エ	S1・S4	＋→－で正転

> 同じ側の上下（S1とS2、S3とS4）を同時に入れると、電源とグラウンドが直結してショートする。

モータ	特徴
DCモータ	電流の向きで回転の向き、PWMで速さ
ステッピング	パルス1つで決まった角度。測らずに位置決め
サーボ	エンコーダで測ってフィードバック
ブラシレスDC	接点なし。長寿命・静か

詳しく：応用情報.com 用語集 1-4 通信に関する理論

距離のセンサーは出すもので区別。LiDARは光、レーダーは電波

センサー	出すもの	得意なこと
LiDAR	**レーザー光**（パルス）	方向・距離・**形状**を立体的に
ミリ波レーダー	電波（ミリ波）	雨・霧・夜でも距離と速さ
超音波センサー	音（超音波）	近距離（駐車支援）
単眼カメラ	なし（画像）	遠近法で距離を推定

> R5春 問23：LiDARは「レーザー光をパルス状に照射し、反射光を測って方向・距離・形状を計測する」（エ）。


センサー	測るもの
加速度センサー	速さの変化・重力の向き（画面の向き）
ジャイロセンサー	回転の速さ（姿勢・手ぶれ）
静電容量センサー	指が近づいたときの電気のたまり方（タッチパネル）
ホール素子	磁界（ふたの開閉・モータの位置）
サーミスタ	温度で変わる抵抗値

> 小さく作られた加速度・ジャイロはMEMS（機械の構造と回路を1つの基板に）。



詳しく：応用情報.com 用語集 1-5 計測・制御に関する理論 ／ 応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

PLCはリレーの配線をプログラムに置き換えた装置。ラダー図で書く

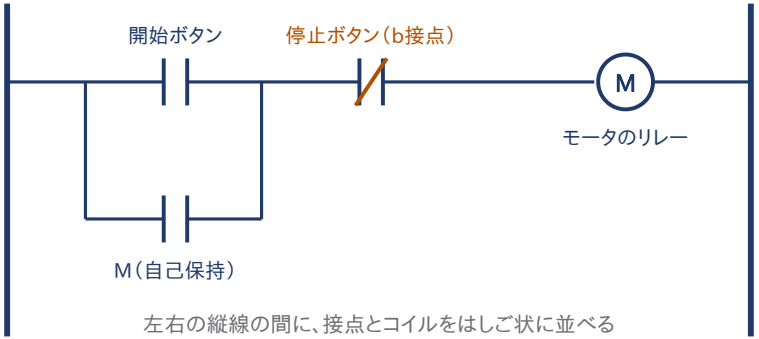

R7春 問19：PLCの説明	
選択肢	**正体**
偏差の比例・積分・微分の3要素	PID制御（制御の方式）
主にラダー図のシーケンスプログラム	**PLC（正解イ）**
アナログ信号をデジタル信号に	A/Dコンバータ
リレーシーケンス回路のハードウェア	PLC以前の制御（配線で作る）


PLCは**配線を変えずにプログラムで**動作を変えられる。工場の機械やエレベーター。家電など小さな機器はマイコンで制御する。

詳しく：応用情報.com 用語集 21-5 産業機器

第3章

構成部品及び要素と実装

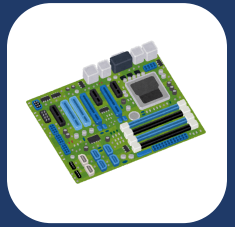受動部品 ／ ダイオードの仲間 ／ MOSとCMOS ／ 光の素子 ／ パワー半導体 ／ FPGAとHDL ／ SoC ／ マイコンの部品 ／ RFIDとNFC ／ 耐タンパ性









詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

コンデンサは交流を通し直流を止める。コイルはその逆

部品	働き	直流	交流
抵抗器	電流を制限・電圧を分ける	同じ	同じ
コンデンサ	電気をためる・放す	**止める**	**通す**
コイル	電流の変化を妨げる	通す	通しにくい
トランス	巻数の比で電圧を変える	働かない	上げ下げできる

> R3春 問24：コンデンサは「交流電流は通すが直流電流は通さない」（ア）。逆の「直流は通すが交流は通さない」はコイル、交流→直流は整流（ダイオード）、直流→交流はインバータ。



交流なら

向きが変わるたびに充電と放電を繰り返す


→ 電流が流れ続ける（周波数が高いほど通しやすい）

> コンデンサは電源の電圧の揺れの吸収（平滑）やノイズの除去に使う。DRAMの1ビットも小さなコンデンサの電気で記憶する。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

💡 ダイオードは一方向にだけ流す。仲間は使う性質で区別する

R5春 問22：正弦波を入れると（ダイオードの順電圧は0V）

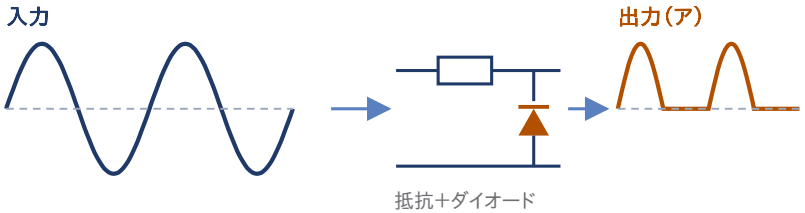

正のとき：ダイオードは逆向き → 流れない → 入力がそのまま出る

負のとき：ダイオードが導通 → 出力がグラウンドとつながり 0V

ダイオード4本のブリッジなら、負の山も正に折り返す（全波整流）

素子	使う性質
ダイオード	一方向にしか流さない → **整流**（R4秋 問21）
ツェナーダイオード	逆向きにある電圧以上で、**電圧がほぼ一定**になる
LED	電子と正孔の**再結合で光を出す**
フォトダイオード	**光が当たると電流**が生じる
OLED（有機EL）	有機物の層が自ら光る。バックライト不要

> 整流作用をもつのはダイオード。コイル・コンデンサ・抵抗器には向きによる違いがない。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

MOSは名前が構造そのもの。金属と半導体の間に酸化物の絶縁体



ゲートの電圧で、ソースとドレインの間の電流をオン・オフ

R5秋 問21：MOSトランジスタは「金属と半導体との間に**酸化物絶縁体**を挟んだ構造」（ウ）。光を出す＝LED、光で電流＝フォトダイオード、電圧一定＝ツェナーダイオード。


方式	特徴
バイポーラ	ベースの**電流**で制御。高速だが電力が大きい（バイポーラメモリ）
MOS（MOSFET）	ゲートの**電圧**で制御。電力が小さく、小さく作れる
CMOS	nMOSとpMOSを対に。**切り替わるときだけ**電流が流れ、待機の電力がとても小さい。今のLSIの主流
BiCMOS	外への出力はバイポーラ、内部はCMOSで長所を使い分け

集積度の順：IC → LSI → VLSI。トランジスタの数は約2年で2倍（**ムーアの法則**）。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

💡 光の素子は組合せで役目が変わる。フォトカプラは光で信号を渡して絶縁する

フォトカプラ（1つのパッケージ）

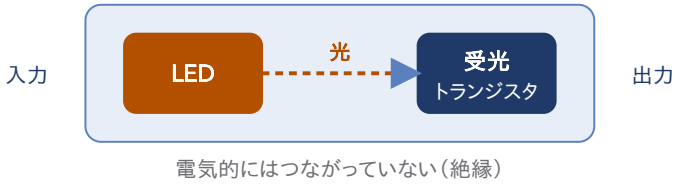

フォトインタラプタ



素子	役目
フォトダイオード	光→電流。光センサー・光通信の受信
フォトトランジスタ	光で生じた電流を**増幅**して出す。感度が高い
フォトカプラ	LEDと受光素子を向かい合わせて封入。**電圧の違う回路**の間で安全に信号を渡す
フォトインタラプタ	すき間を物が通って光が**さえぎられた**ことを検出（紙の有無・回転数）

> 交流の電力をオン・オフする**トライアック**（調光器）や**サイリスタ**は、大きな電力を扱うパワー半導体の仲間。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

インバータは直流→交流。電力変換の4つは「何から何へ」で覚える

交流 ▶ 整流器 ▶ 直流 ▶ インバータ ▶ 交流（周波数を自由に）

装置	変換
整流器（AC-DCコンバータ）	交流 → 直流
インバータ	**直流 → 交流**（周波数も変えられる）
DC-DCコンバータ	直流 → 高い（昇圧）／低い（降圧）直流
トランス	交流 → 電圧の違う交流

R6春 問20：エアコンや電気自動車で使うパワー半導体の活用例、インバータの説明は「**直流電力を交流電力に変換する**」（エ）。

モータに送る交流の周波数を変えれば、回転の速さを細かく調整できる（インバータエアコン）。中では**パワー半導体**（IGBT・パワーMOSFET）が高速にオン・オフしている。

論理回路のNOT回路も「インバータ」と呼ぶ。電力のインバータとは別物なので、文脈で区別する。



詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

FPGAは実装後も回路を書き換えられる。回路はHDLで書く

種類	回路を決める時	向いている場面
ASIC	製造時に固定（**1社の1製品向け**）	大量生産で速く・安く・低電力
ASSP	製造時に固定（**分野向けに複数社へ**販売）	通信・画像処理の共通部品
FPGA	**基板に実装した後も書換え可**	試作・少量・後から仕様が変わる

R4春 問20・R5秋 問20（同じ問題）：FPGAは「論理回路を基板上に実装した後で再プログラムできる集積回路」（エ）。電気的に書き換えられる不揮発性メモリ＝EEPROM、特定用途向け汎用集積回路＝ASSP、浮動小数点の演算＝FPU。




R7春 問20：FPGAなどに実装する回路を記述し論理合成する言語はHDL（イ）。DDL＝データベースの定義、UML＝設計の図の記法、XML＝データの記述形式。

掛け算なしで三角関数を計算する CORDIC、回路図を公開する オープンソースハードウェア（Arduino・RISC-V）もシラバスの用語。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア ／ 応用情報.com 用語集 2-5 その他の言語

SoCは1つのチップにシステムを作り込む。SiPは複数のチップを1つの包みに

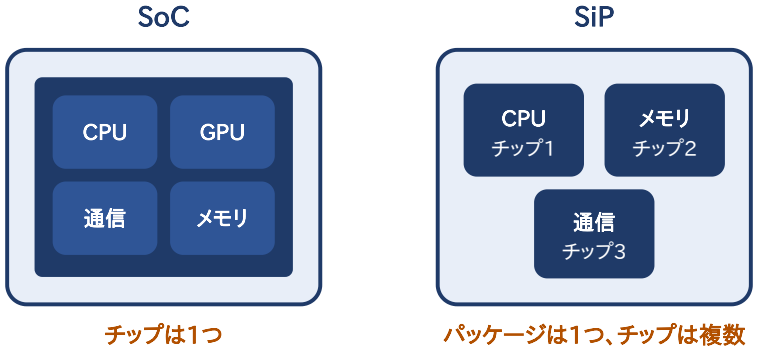


R3春 問22・R6秋 問22（同じ問題）：SoCの説明

選択肢	正体
システムLSIに内蔵されたソフトウェア	ファームウェア
複数のMCUを搭載したボード	マイコンを並べた基板
複数のチップの構成を1つのチップで実現したLSI	**SoC（ウ）**
複数のチップを単一のパッケージに封入	SiP

> どこをハードウェアに、どこをソフトウェアにするかを一緒に決めるのが**コデザイン**。小さなチップを1つのパッケージでつなぐのが**チップレット**。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

マイコンは1チップにCPUと周辺回路。D/Aの出力は「1ビットの電圧×値」

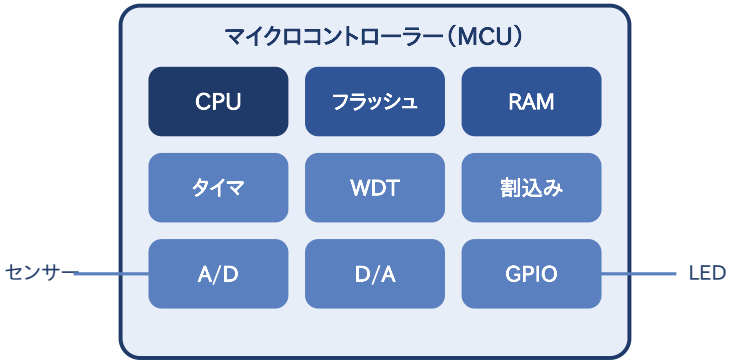

CPUだけを1つのLSIにしたのが**マイクロプロセッサ**、信号処理の積和演算に特化したのが**DSP**。

R7春 問18：8ビットD/A、1ビットで10mV、16進数82を与えると

$$82_{(16進)} = 8\times16+2 = 130$$
$$130 \times 10\text{mV} = 1{,}300\text{mV}$$

選択肢	どう計算した値か
820	82を10進数のまま使った
1,024	2の10乗（関係なし）
1,300	**正解（ウ）**
1,312	82×16 と掛けた

A/Dの**分解能**：10ビットなら1,024段階。0〜5Vを10ビットなら1段階は約4.9mV。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

🔑 1ビットだけ1にするならOR、0にするならAND。他のビットは元のまま残る

R3秋 問23：LED1（ビット3）を、LED2（ビット6）を変えずに点灯

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
今の値（例）	0	1	0	0	0	0	0	0
OR 08h	0	0	0	0	1	0	0	0
結果	0	1	0	0	1	0	0	0

読み出した値と **08h（0000 1000）の論理和**（イ）。ANDだとビット3以外が0になりLED2が消える。48h（ビット3と6）とORすると、LED2まで点けてしまう。

操作	マスク	演算
特定のビットを**1**に	そのビットだけ1	**OR**
特定のビットを**0**に	そのビットだけ0	**AND**
特定のビットを**反転**	そのビットだけ1	**XOR**
特定のビットを**調べる**	そのビットだけ1	ANDして0か見る

GPIO（汎用入出力ポート）は、ピン1本が1ビット。読み出して→演算して→書き戻す。

詳しく：応用情報.com 用語集 5-1 オペレーティングシステム

タイマは「1カウントの時間×回数」。番犬タイマはクリアされないとリセット

R7秋 問23：16MHzを32分周したクロックで、150から数え下げ

16MHz ÷ 32 ＝ 0.5MHz
1カウント ＝ 1 ÷ 500,000 ＝ 2マイクロ秒
2 × 150 ＝ 300マイクロ秒

選択肢	どう計算した値か
0.3	150÷(16×32)。分周を掛けてしまった
2	1カウント分だけ
150	1カウント＝1マイクロ秒とした
300	**正解（エ）**



時間内にクリアされない＝暴走・停止とみなす


R3秋 問21：ウォッチドッグタイマは「一定時間内にタイマが**クリアされなかった**場合、システム異常とみなしてリセット又は終了する」（ア）。「異常を検出してから待つ」は順序が逆。

電源電圧の低下を見張る電圧監視、起動時の自己診断（**診断プログラム**）も、組込み機器の**監視回路**の仲間。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

画面の番地は「y×横の画素数+x」に、1画素の番地数を掛ける

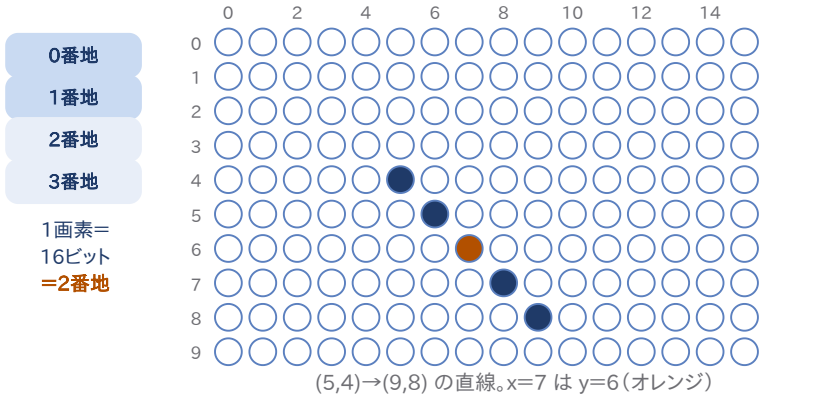R4春 問21・R6春 問22（同じ問題）：640×480、1画素16ビット、1番地8ビット



画素の番号 ＝ 6 × 640 ＋ 7 ＝ 3,847
先頭の番地 ＝ 3,847 × 2 ＝ 7,694

選択肢	どう計算した値か
3,847	画素の番号のまま。2番地分を掛け忘れ
7,680	6×640×2。xの7を足していない
7,694	**正解（ウ）**
8,978	(7×640+9)×2。xとyの取り違え

> 傾き1の直線なので、xが2増えればyも2増える。(5,4) から x=7 なら y=6。

フラッシュメモリは消してから書く。書換え回数には上限がある

メモリ	電源を切ると	書換え
SRAM	消える	自由・高速（フリップフロップ）
DRAM	消える。**リフレッシュが必要**	自由（コンデンサ）
マスクROM	消えない	できない（製造時に固定）
EPROM	消えない	紫外線で消し、**基板から外して**ROMライターで
EEPROM	消えない	電気的に1バイト単位で
フラッシュ	消えない	**ブロック単位で消去してから**書込み

R4秋 問22：フラッシュメモリの特徴

選択肢	判定
書込み回数は無制限	× 上限がある（ウェアレベリングで散らす）
基板から外して専用のROMライターで	× EPROMの特徴
定期的にリフレッシュしないと消える	× DRAMの特徴
前のデータを消去してから書込み	**○（エ）**

SSD・USBメモリ・マイコンのプログラム置き場はフラッシュメモリ。



詳しく：応用情報.com 用語集 3-2 メモリ ／ 応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

RFIDは電波で無線タグを読む。パッシブは受けた電波を電力にする

過去問	正解	入れ替えの選択肢
R3春 問21 RFIDの活用事例	**微小な無線チップで人や物を識別・管理**	印刷したコード＝バーコード、ヘッドフォン＝Bluetooth、赤外線＝IrDA
R3秋 問20 パッシブ方式のRFタグ	**アンテナで受け取った電力で通信**	可視光・赤外線・静電容量（タッチパネル）
R5春 問24 NFC	**ピアツーピアで通信する機能**	タッチセンサー・接触式・最大10m

	パッシブ	アクティブ
電池	持たない	持つ
電力	読取り機の電波から	自分の電池
距離	短い	長い

> NFCは通信距離10cm程度の近距離無線。非接触ICカード（交通系IC）の技術がもとで、スマートフォンどうしの直接のやり取りもできる。「10m」はBluetoothの距離。



詳しく：応用情報.com 用語集 3-4 入出力デバイス

耐タンパ性は「中身を盗まれにくい」性質。開けたら壊れるようにする

R4春 問23・R6秋 問24（同じ問題）：マイクロプロセッサの耐タンパ性を上げる

選択肢	判定
ESD（静電気）への耐性を強化	× 壊れにくさの対策。情報を守る目的ではない
検査用パッドを残しておく	× そこから信号を読まれやすくなる
物理的に解析しようとすると内部回路が壊れる	**○（ウ）**
内部メモリの物理アドレスを整然と配置	× 場所を推測されやすくなる

耐タンパ性の手法	中身
物理的な破壊	パッケージを開けると回路やデータが壊れる
電力の平準化	消費電力の変化から秘密の鍵を推測されないようにする（サイドチャネル攻撃の対策）
配線の隠蔽	配線や配置を分かりにくくして解析を難しくする

> ICカードやスマートフォンの暗号の鍵を守る。#11 セキュリティのTPM・HSMもこの性質を持つ。

詳しく：応用情報.com 用語集 11-1 情報セキュリティ

第4章

論理設計

真理値表から論理式へ ／ 論理圧縮 ／ セットアップ時間とホールド時間 ／ 同期式設計と非同期式設計



詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

論理設計は「1になる行を拾ってORでつなぎ、まとめて短くする」

真理値表 ▶ **加法標準形**（1の行をAND→OR） ▶ **論理圧縮**（カルノー図・ブール代数）

o10：$A\cdot\bar{B}\cdot C+A\cdot B\cdot C+A\cdot B\cdot\bar{C}$ を簡単にすると

$$A\cdot C\cdot(\bar{B}+B)+A\cdot B\cdot(C+\bar{C})$$
$$=A\cdot C+A\cdot B=A\cdot(B+C)\ (エ)$$

A・B・C は何度使ってもよい（A+A=A）。**Aが0なら全部の項が0**なので、B+C だけの式は誤り。答えを選んだら1つの入力を入れて確かめる

カルノー図（$A\cdot\bar{B}\cdot C+A\cdot B\cdot C+A\cdot B\cdot\bar{C}$）

	$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{B}C$	BC	$B\bar{C}$
$\bar{A}$	0	0	0	0
A	0	1	1	1


紺の囲み＝$A\cdot C$　オレンジの囲み＝$A\cdot B$

→ $A\cdot C+A\cdot B=A\cdot(B+C)$

隣り合う1を2・4個の長方形で囲むと、そこで値が変わる変数が消える（$B+\bar{B}=1$）。囲みが大きいほど式が短い。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

フリップフロップはエッジの前後で入力を止めておかないと値を取りこぼす

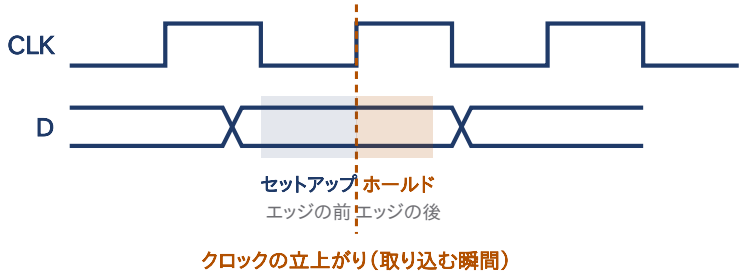

守れないと出力が0とも1とも決まらない**メタステーブル**になる。別のクロックから来た信号は、フリップフロップを2段重ねた**シンクロナイザ**で受ける。

用語	何の時間か
セットアップ時間	エッジの**前**に入力を安定させておく時間（o11の正解）
ホールド時間	エッジの**後**も入力を保っておく時間
伝搬遅延	ゲートの入力が変わってから出力が変わるまで
クロックスキュー	同じクロックが場所によってずれて届く差
クリティカルパス	遅延がいちばん長い経路。これでクロックの最高周波数が決まる
ハザード	経路の遅延の差で、出力に一瞬だけ出るひげ


詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

同期式は全員が同じクロックで動く。非同期式は終わった部分から進む

	同期式設計	非同期式設計
進み方	共通クロックのエッジで**一斉に**取り込む	処理の終わりを**合図**して次へ
速さ	最も遅い経路に合わせて周期を決める	速い部分は待たない
電力	クロックを配るだけで電力を使う	動いていない部分は電力を使いにくい
検証	**しやすい**（ハザードもエッジで無視できる）	**難しい**（届く順番を保証する）

> 今のLSIのほとんどは検証しやすい**同期式**。o12 の正解は非同期式の長所と短所をまとめたア。

ステートマシン（自動販売機の例）

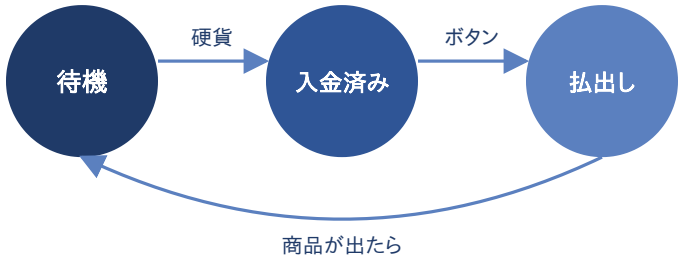

> 状態と、何が来たらどの状態へ移るかで回路を設計する。状態はフリップフロップに記憶する（#3 の順序回路）。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

第5章

消費電力

動的消費電力と静的消費電力 ／ DVFS ／ クロックゲーティングとパワーゲーティング ／ 間欠動作 ／ LED回路の電力 ／ 直流給電






電力は「切り替わるとき」と「漏れ」の2つ。電圧は2乗で効く

	動的消費電力	静的消費電力
原因	0と1が**切り替わる**ときの充放電	止まっていても流れる**リーク電流**
比例するもの	**電圧の2乗**×周波数	電圧・温度。微細化で増える
減らす技術	DVFS・クロックゲーティング	**パワーゲーティング**

o13：DVFSで電圧0.8倍・周波数0.5倍にすると

$$0.8 \times 0.8 \times 0.5 = 0.32\text{倍（イ）}$$

0.16＝周波数まで2乗、0.4＝電圧を2乗し忘れ、0.64＝周波数を掛け忘れ。


技術	止めるもの
DVFS	負荷に合わせて**電圧と周波数**を下げる
クロックゲーティング	使わないブロックの**クロック**を止める。リークは残る
パワーゲーティング	使わないブロックの**電源**を切る。リークも消えるが、状態が消え復帰に時間
スリープモード	機器全体を低電力の待機に

TDP（熱設計電力）は、冷却を設計するときの目安の発熱量。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

間欠動作の平均電流は「電流×時間の合計 ÷ 周期」で計算する

R7春 問21：平均を1μA以下にする最短の待機時間

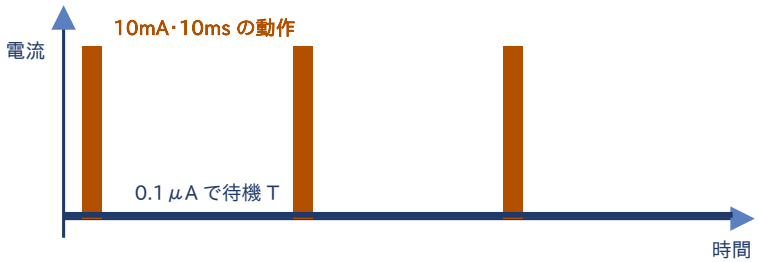

動作の山は高いが細い。待機を長くするほど平均が下がる

単位をμAとmsにそろえる
(10,000×10 + 0.1T) ÷ (10+T) ≦ 1
0.9T ≧ 99,990　T ≧ 111,100ms
＝111.1秒（ウ）


選択肢	そのときの平均
1.1秒	約90μA
11.1秒	約9μA
111.1秒	**1μA（正解）**
1111.1秒	条件は満たすが最短ではない

光・振動・熱を集めて電気にするエネルギーハーベスティング（o15）と組み合わせると、電池交換のいらないセンサーになる。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

直列の回路は電流が同じなので、電力の割合は電圧の割合になる

R7秋 問20：10Vの電源・LED（2V）・抵抗を直列、10mA

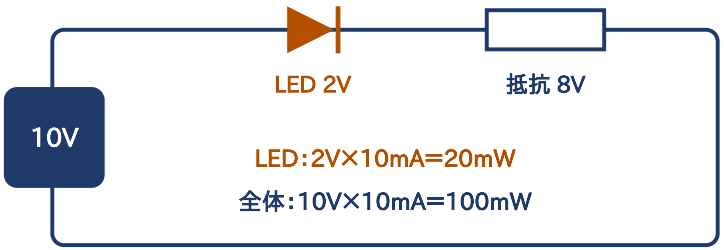

→ 20÷100 = 20%（ア）。残り80%は抵抗の熱


25%＝LEDと抵抗の比（2÷8）、80%＝抵抗の割合、100%＝抵抗の電力を見落とし。

R6春 問23：データセンターの直流給電の利点

交流 ▶ UPS（直流⇔交流） ▶ 電源（交流→直流） ▶ サーバ

変換のたびに損失が出る。直流のまま送れば**変換の回数が減り損失を減らせる**（ア）。

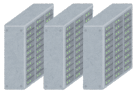LSIは1V前後なので途中の降圧は必要（イ×）。停電は起こるので電池は要る（ウ×）。トランスで簡単に昇圧・降圧できるのは**交流**の利点（エ×）。



詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

📋 まとめ：ゲートは表で、計算は単位をそろえて。41問の論点はこの9つ

論点	覚えること	過去問
論理回路	4通りの入力を表にして確かめる。NANDだけで何でも作れる（ド・モルガン）	R5春21・R3秋22・R4秋23・R5秋23
順序回路・波形	RSラッチは前の状態を保つ。前回と今回のANDで変化を検出	R3春25・R6春21・R6秋21・R7秋21
制御・センサー	アクチュエーター＝動きに変換。Hブリッジは対角を導通。LiDAR＝光で距離	R4春22・R3春23・R5春23 ほか
受動部品・半導体	コンデンサは交流を通す。MOS＝酸化物絶縁体。インバータ＝直流→交流	R3春24・R5秋21・R6春20・R5春22
FPGA・SoC	FPGAは実装後に書換え。HDLで記述。SoC＝1チップ、SiP＝1パッケージ	R4春20・R7春20・R3春22
マイコンの計算	D/Aは16進→10進。タイマは周期×回数。画面は(y×横+x)×番地数	R7春18・R7秋23・R4春21
部品と監視	OR 08hで1ビットだけ1に。WDTはクリアされないとリセット	R3秋23・R3秋21
メモリ・無線・耐タンパ	フラッシュは消してから書く。パッシブRFタグは電波で給電。開けたら壊れる	R4秋22・R3秋20・R5春24・R4春23
消費電力	平均電流＝合計÷周期。直列は電圧の比。直流給電は変換を減らす	R7春21・R7秋20・R6春23

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア